



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΗΡΥ 302 – Οργάνωση Υπολογιστών

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2025

Εργαστηριακή Άσκηση 1: Σχεδίαση Επεξεργαστή Ενός Κύκλου με τη Χρήση της *VHDL*

Ομάδα 24

Κύρκος Κωνσταντίνος: 2022030112

Μυλωνάκης Χαράλαμπος: 2022030133

1 Σύνοψη της Άσκησης

Ο σκοπός της πρώτης άσκησης ήταν η δημιουργία ενός επεξεργαστή ενός κύκλου με τη βοήθεια της *VHDL*. Ο επεξεργαστής αυτός μοιάζει αρκετά με τον *MIPS*, ωστόσο έχει διαφορετικό και πιο περιορισμένο *instruction fetch*. Η σχεδιάσή του χωρίστηκε σε τρεις φάσεις για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του.

- Στην πρώτη φάση υλοποιήθηκε μια απλή μονάδα λογικών και αριθμητικών πράξεων (*ALU*), καθώς και το αρχείο των 32 καταχωρητών (*Register File*).
- Στη δεύτερη φάση σχεδίασης, υλοποιήσαμε τα βασικά μέρη του *Datapath* του επεξεργαστή. Πιο συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε με την υλοποίηση των *DECSTAGE*, *IFSTAGE*, *EXECSTAGE*, και *MEMSTAGE*. Αφού προσομοιώσαμε το κάθε μέρος ξεχωριστά για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή λειτουργία του, προχωρήσαμε στην τρίτη φάση της εργασίας.
- Στο τελευταίο στάδιο, χρησιμοποιήσαμε τα *components* που σχεδιάσαμε στη δεύτερη φάση του *project* και τα συνδέσαμε κατάλληλα σε ένα ενιαίο *datapath*. Έπειτα, δημιουργήσαμε το *ControlPath*, μια *FSM*, η ο-

ποία βάσει της εντολής που δέχεται καθορίζει τα σήματα ελέγχου για τα *components* του *datapath*.

- Τέλος, φορτώθηκαν τα *.coe* αρχεία που μας δόθηκαν, αλλά και όσα δημιουργήσαμε, ώστε να επιβεβαιώσουμε όλες τις λειτουργίες του επεξεργαστή σε ένα ενιαίο τελικό *testbench*.

2 Αναλυτική Περιγραφή

2.1 Πρώτη Φάση: *ALU* και *RegisterFile*

Η *ALU* παίρνει σαν είσοδο δύο 32 *bit* αριθμούς και ανάλογα ενός 4 *bit control signal* κάνει την ανάλογη πράξη. Ανάλογα τους δυο εισακτέους και την πράξη, πετάει 4 σήματα. Το αποτέλεσμα (*Output*), σήμα υπερχείλισης (*Overflow*), σήμα μηδενικού αποτελέσματος (*Zero – Out*), καθώς και κρατούμενο εξόδου (*Carry – Out*), εφόσον υπάρχει. Υπερχείλιση έχουμε μόνο στην πρόσθεση και στην αφαίρεση, όταν οι προσθετέοι είναι ομόσημοι μεταξύ τους αλλά το αποτέλεσμα είναι εταιρόσημό τους, ενώ στην αφαίρεση όταν η διαφορά μεταξύ δύο ετερόσημων αριθμών δίνει αριθμό με το πρόσημο του αφαιρετέου. Τέλος το *flag* του *Carry – Out* ανάβει στην περίπτωση που το 33ο *bit* του αποτελέσματος είναι διάφορο του μηδενός. Για την υλοποίηση της *ALU* χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες *IEEE.NUMERICSTD.ALL* και *IEEE.STD_LOGIC_5198ED.ALL* για την υλοποίηση των πράξεων. Για την υλοποίηση του *register file* δημιουργήθηκαν 32 καταχωρητές των 32 *bit* χρησιμοποιώντας *for – generate*, με *WriteEnable* και *Reset*, ένας *Decoder* 5 *bit* εισόδου και 32 *bit* εξόδου που «επιλέγει» σε ποιόν καταχωρητή να γράφει, γράφοντας σε αυτόν εφόσον υπάρχει ανοιχτό *WriteEnable*. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και δύο 32 *bit* πολυπλέκτες, που βάσει ενός *control signal* 5 *bit* (*address – read*) έβγαζαν την τιμή του κάθε καταχωρητή στην έξοδο. Στον πρώτο καταχωρητή (*Register 0*) δόθηκε πάντα η τιμή 0. Μέσω ενδελεχούς *testbench* επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία τόσο της *ALU* όσο και του *REGISTER FILE*.

2.2 Δεύτερη Φάση: Υλοποίηση του *Datapath*

Στην δεύτερη φάση δημιουργήθηκαν τα 4 κύρια μέρη του *datapath*. Αρχικά υλοποιήθηκε το *EXECStage*. Η *ALU* ενώθηκε με έναν πολυπλέκτη δύο εισόδων 32 *bit* και εξόδου 32 *bit* με ένα *control signal* (*ALUBINSEL*), το οποίο καθορίζει αν η δεύτερη είσοδος της *ALU* θα πάρει είσοδο την δεύτερη έξοδο του *RegisterFile* ή το επεξεργασμένο *immediate* κάποιας εντολής.

Έπειτα δημιουργήσαμε το *DECSTAGE*. Σε αυτό το στάδιο το *Instruction* της *ROM* αποκωδικοποιείται καταλλήλως ώστε να γραφτεί στο αρχείο καταχωρητών. Πάντα ο πρώτος καταχωρητής ανάγνωσης είναι ο *RS* ενώ ο δεύτερος είναι είτε ο *RT* είτε ο *RD*, ανάλογα το *RFBSSEL* (*control signal* πολυπλέκτη 2 σε 1) . Στην ουσία αυτός ο πολυπλέκτης διαχωρίζει τους δύο τύπος εντολών. Επίσης γίνεται η επεξεργασία του σήματος *IMMED* 16 *bit* σε 32 *bit* ανάλογα την λειτουργία που χρειάζεται (*Zero – fill*, *Sign – extend*, *Zero – fill and shift*, *Sign – extend and*

shift). Τέλος τα δεδομένα που θα εγγραφούν στο *RegisterFile* καθορίζονται από έναν 32 bit πολυπλέκτη 2 σε 1, ο οποίος με το control signal *RFWRDATASEL* επιλέγει αν θα γράψει από την *ALU* ή από την *MEMORY*.

Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε μέσω του *IpCoreGenerator* της *XILINX* μνήμη 1024 θέσεων βάθους 32 bit, για χρήση ως *RAM* του επεξεργαστή. Η μνήμη είναι *ReadFirst* και έχει μια θύρα για εγγραφή και μια για ανάγνωση, καθώς και *Write – Enable*.

Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα ακόμη *Stage* για την υλοποίηση της εντολής *loadword* και *loadbyte*, το οποίο παίρνει ένα *control_signal* για το αν θα βγάλει *byte or word*, ενώ αν θέλουμε *byte* ο επεξεργαστής επιλέγει ποιο από τα 4 μέσω ενός ακόμη *control signal*, που παίρνει τα πρώτα δυο bit του αποτελέσματος της ΑΛΥ.

Τέλος δημιουργήσαμε το *IF STAGE*. Εδώ διαβάζουμε μια εντολή (*Instruction*) από την *IMEM* που δημιουργήσαμε στο *IpCoreGenerator*, 1024 θέσεων, βάθους 32 bit τύπου *ROM*, και την φορτώνουμε στον *Program Counter*, έναν καταχωρητή ο οποίος «κρατάει την εντολή που πρόκειται να εκτελεστεί σε κάθε κύκλο του ρολογιού. Στον επόμενο κύκλο προχωράει στην επόμενη εντολή (*PC+4*). Στην περίπτωση που το *Instruction* είναι *Branch*, *Branch Equal*, *Branch Not Equal* ο *PC* παίρνει την τιμή *PC+4+Immediate* και το πρόγραμμα πάει σε αυτή την διεύθυνση



2.3 Τρίτη Φάση: Ολοκλήρωση του Επεξεργαστή

Στην Τρίτη φάση ενώθηκαν όλα τα προαναφερθέντα *Modules* για την υλοποίηση ενός ενιαίου *datapath*, το οποίο παίρνει τις κατάλληλες εντολές από την *FSM* στο *Control Path* και είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία του επεξεργαστή μας. Παρακάτω φαίνεται το ενιαίο *DATAPATH*. Έπειτα, σχεδιάστηκε το *CONTROL path*, που όπως είπαμε είναι ουσιαστικά μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, υπεύθυνη για την παραγωγή σωστών σημάτων για είσοδο στο *DATAPATH*, παίρνοντας ως είσοδο το *Instruction* της *ROM* και το *Zero out* από την *ALU* για την υλοποίηση των εντολών *branch*. Το *Datapath* και το *Control* ενώθηκαν και δημιούργησαν το τελικό *TOP LEVEL file*, το οποίο έχει μόνο τις εισόδους του Ρολογιού και του *Reset*, καθώς όλη η επεξεργασία γίνεται από όλες τις κατώτερες βαθμίδες που προαναφέρθηκαν.


3 Πειράματα και Αποτελέσματα

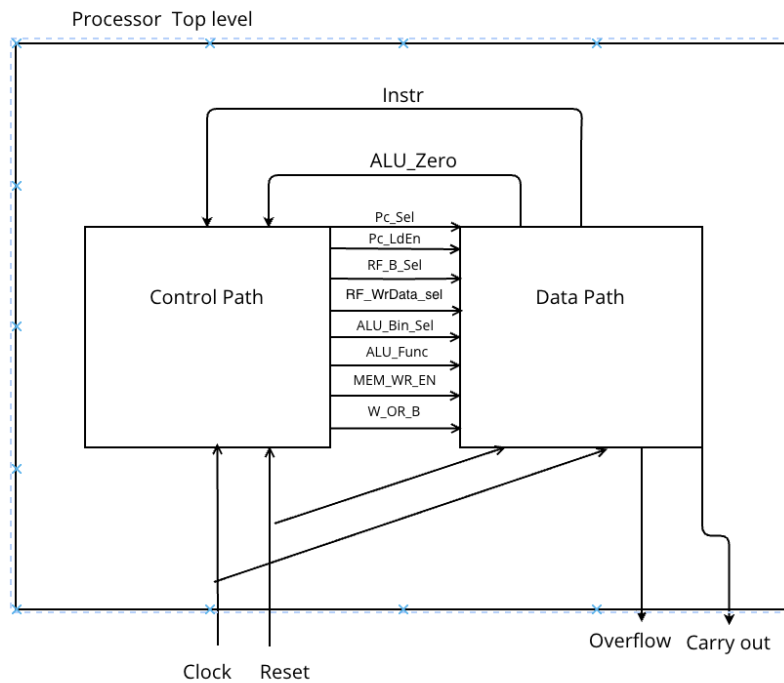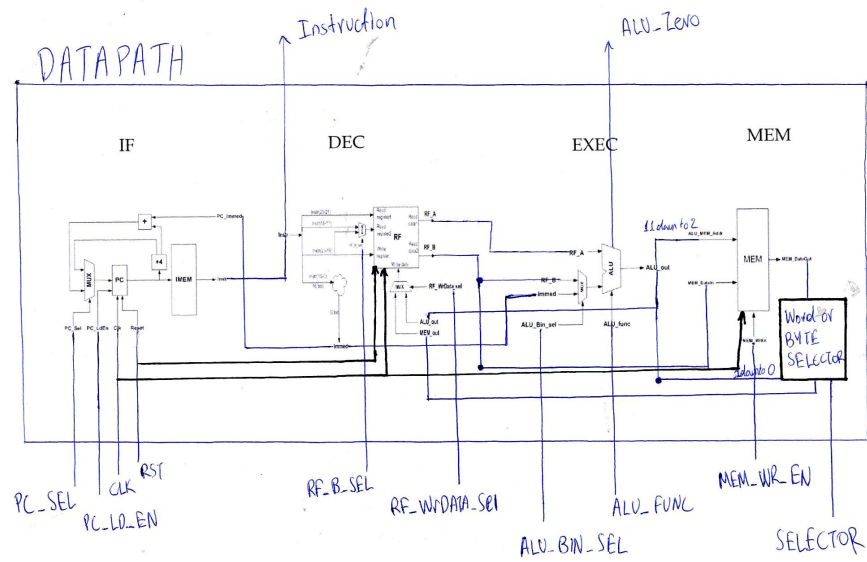3.1 Πείραμα 1

```
li r1,6
li r2,6
add r1,r3,r2
bne r1,r2, 1
beq r1,r2, 0
addi r3,r3,12
```



 Φορτώνει το 6 στον καταχωρητή 1
 Φορτώνει το 6 στον καταχωρητή 2
 Πρόσθεση καταχωρητών 1 και 2 και αποθήκευση στον 3
equal άρα $pc+4$
equal άρα $pc+4+0$
 πρόσθεση του 12 στον $r3$ και καταχώρηση στον $r3$
 ($Pc-4$) *loop*



Επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία των εντολών φόρτωσης, πρόσθεσης και διακλάδωσης.


3.2 Πείραμα 2

```

lui r8,4
lui r10,16
or r8,r5,r10
rol r5,r6,1
sw r5,4(r10)
addi r10,4
lw r7,0(r10)
b -8

```

Φορτώνει *upper* 4 στον $R8$
 Φορτώνει *upper* 16 στον $R10$
 Φορτώνει στον $R5$ το αποτέλεσμα της $ALU(R8|R10)$
 Φορτώνει στον $R6$ το αποτέλεσμα της $ALU(R5rol)$
 Φορτώνει στον $R5$ το αποτέλεσμα της $ALU(R6rol)$ περιμένουμε να παραμείνει ίδιο
 Αποθηκεύει στη θέση μνήμης $[R5 + 4]$ την τιμή $R10$
 Προσθέτουμε το *immed*(4) στον $R10$
 Φορτώνει στον $R7$ την τιμή της θέσης μνήμης $[R10 + 0]$
 Μειώνει τον PC πηγαίνοντας δυο εντολές πίσω. Επαληθεύτηκε η σωστή λειτουργία των εντολών *OR*, *shift*, *store* και *load*.

 

3.3 Πείραμα 3

```

LI      R1, 6
LI      R2, 6
ADD     R1, R3, R2
SUB     R1, R3, R2
AND     R1, R4, R3
NOT     R1, R4
OR      R4, R5, R1
SRA     R5, R5
SLL     R5, R6
SRL     R5, R6
ROL     R5, R6
ROR     R6, R7
LUI     R10, 2
ADDI    R10, 4
ANDI    R10, R12, 7
ORI     R10, R12, 4
BEQ     R10, R12, 2
BNE     R10, R12, 1
LUI     R0, R10, 6
SW      R5    R10    0
LB      R10, R14, 0
B       -2

```

Φορτώνει το 6 στον καταχωρητή 1
 Φορτώνει το 6 στον καταχωρητή 2
 Φορτώνει $R1 + R2$ στον $R3$
 Φορτώνει $R1 - R2$ στον $R3$
 Φορτώνει $R1R3$ στον $R4$
 Φορτώνει $!R1$ στον $R4$
 Φορτώνει $R4 \mid R1$ στον $R5$
SHIFT $R5$
SHIFT LEFT $R5$ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ $R6$
SHIFT LEFT $R5$ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ $R6$
ROL LEFT $R5$ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ $R6$
ROTATE RIGHT $R6$ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ $R7$
LOAD IMMED και το φορτώνει στον $R10$

ADD Immed(+4) στον *R10*

Immed(7) AND R10 και το φορτώνει στον *R12*

Immed(4) ORI R10 και το φορτώνει στον *R12*




Αν ισχύει η ισότητα $PC + 4 + SignExtend(Imm)$ 2 αλλιώς προχωράει κανονικά. (Εδώ, περιμένουμε να μην ισχύει)

Αν ισχύει η ανισότητα $PC + 4 + SignExtend(Imm)$ 2 αλλιώς προχωράει κανονικά. (Εδώ, περιμένουμε να ισχύει)

Φορτώνει το *UPPER6* στον καταχωρητή *R10*

Αποθηκεύει στην θέση μνήμης $[R5 + 0]$ την τιμή του *P10*

 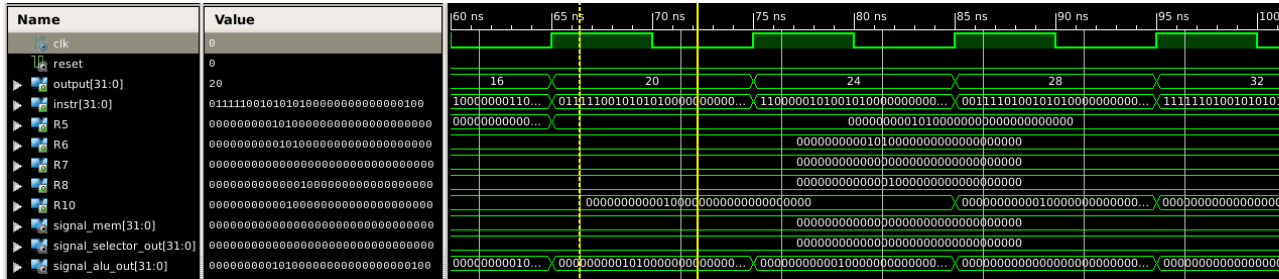 Φορτώνει το *4o BYTE* από την θέση μνήμης $[timR10 + immed]$ στον καταχωρητή *R15* Μειώνουμε τον *PC* και ξανα εκτελούμε τις τελευταίες εντολές



Πραγματοποιήθηκε εκτενής έλεγχος όλων των υποστηριζόμενων εντολών, συμπεριλαμβανομένων λογικών πράξεων, διακλαδώσεων και άμεσης φόρτωσης.

4 Σύνοψη

Η εργαστηριακή άσκηση μάς βοήθησε να κατανοήσουμε εις βάθος την αρχιτεκτονική ενός επεξεργαστή ενός κύκλου. Επιπλέον, μάθαμε να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε σφάλματα, καθώς και να διαχειριζόμαστε τον σχεδιασμό πολύπλοκων κυκλωμάτων σε *VHDL*.